

Universidade Federal do Rio de Janeiro



Atividade Prática AVX

Alunos	Bruno Arosa Ferreira Jorge - 118068529
	Marco Antonio Machado Gomes - 119181369
	Wilson Albuquerque Ramos - 118092402
Disciplina	Arquitetura de Computadores
Professor	Diego Leonel Cadette Dutra

Rio de Janeiro, Julho de 2025

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Sobre o Projeto	2
2.1	Especificações Técnicas	2
2.2	Funcionamento do Circuito	2
2.2.1	Estrutura Modular por Blocos de 4 Bits	2
2.2.2	Controle da Cadeia de Carry (<code>carry_in_enable</code>)	3
2.2.3	Operação de Cada ALU	3
3	Código	4
3.1	Somador/Subtrator Vetorial AVX	4
3.2	4 bits ALU para soma/subtração com carry chain controlado	5
3.3	Somador de 4 bits com carry in/out	6
3.4	Multiplexador 2:1 de 4 bits	6
3.5	Somador completo de 1 bit	7
4	Resultados	8
4.1	Operações com Vetores de 4 bits	8
4.1.1	Soma	8
4.1.2	Subtração	8
4.2	Operações com Vetores de 8 bits	9
4.2.1	Soma	9
4.2.2	Subtração	9
4.3	Operações com Vetores de 16 bits	9
4.3.1	Soma	9
4.3.2	Subtração	10
4.4	Operações com Vetores de 32 bits	10
4.4.1	Soma	10
4.4.2	Subtração	10
5	Referências	11

1 Introdução

Com o avanço das tecnologias de hardware, especialmente nas arquiteturas modernas de processadores como as da Intel e AMD, tornou-se possível alcançar níveis mais altos de desempenho por meio do uso de instruções vetoriais. Essas instruções, conhecidas como Extensões Vetoriais Avançadas (AVX – **Advanced Vector Extensions**), permitem que diversas operações sejam realizadas em paralelo sobre conjuntos de dados (vetores), otimizando o uso dos recursos internos da CPU e reduzindo significativamente o tempo de execução de tarefas intensivas em processamento.

Inspirado por esse conceito, o objetivo deste trabalho é projetar, utilizando a ferramenta *Digital*, um circuito combinacional capaz de realizar operações de soma e subtração vetorial sobre operandos inteiros de 32 bits. O circuito deverá operar com vetores de 4, 8, 16 e 32 bits, definidos por um sinal de controle, buscando alta performance, ou seja, baixa latência na execução das operações.

2 Sobre o Projeto

2.1 Especificações Técnicas

O circuito desenvolvido deve ser capaz de operar sobre entradas de tamanhos variáveis. Para isso, os operandos de 32 bits (A_i e B_i) são divididos em sub-blocos de diferentes tamanhos: 4, 8, 16 ou 32 bits. A operação é realizada de forma vetorial, ou seja, em paralelo sobre cada sub-bloco, conforme o valor do sinal $vecSize_i$. A escolha entre soma ou subtração é controlada pelo sinal $mode_i$.

- **Operandos (32 bits cada):**

- $A_i \rightarrow$ Primeiro operando
- $B_i \rightarrow$ Segundo operando

- **Tamanho dos elementos do vetor (2 bits):**

- $vecSize_i$:
 - * 00 \rightarrow Vetores de 4 bits (8 operações de 4 bits)
 - * 01 \rightarrow Vetores de 8 bits (4 operações de 8 bits)
 - * 10 \rightarrow Vetores de 16 bits (2 operações de 16 bits)
 - * 11 \rightarrow Vetor de 32 bits (1 operação de 32 bits)

- **Modo da operação (1 bit):**

- $mode_i$:
 - * 0 \rightarrow Soma
 - * 1 \rightarrow Subtração

- **Saída (32 bits):**

- $S_o \rightarrow$ Resultado da operação vetorial: $A_i \pm B_i$

2.2 Funcionamento do Circuito

2.2.1 Estrutura Modular por Blocos de 4 Bits

O circuito é composto por 8 módulos `ALU4bits`, cada um responsável por processar um segmento de 4 bits. A depender do valor de `vecSize_i`, esses módulos podem operar de forma independente ou interconectada via carry, permitindo a realização de operações vetoriais de diferentes tamanhos.

Cada módulo de 4 bits é uma unidade aritmética-lógica (ALU) capaz de realizar soma ou subtração. A interligação entre os módulos é controlada pelo vetor de sinal

`carry_in_enable`, que determina, bit a bit, se o carry-out do módulo anterior será propagado como carry-in para o próximo módulo. Isso permite configurar dinamicamente o tamanho das operações vetoriais (4, 8, 16 ou 32 bits), conforme o valor de `vecSize_i`.

2.2.2 Controle da Cadeia de Carry (`carry_in_enable`)

Esse sinal é um vetor de 8 bits, em que cada bit está associado a um dos oito módulos de 4 bits. Ele indica se o carry-in de um módulo será o carry-out do módulo anterior (bit = '1') ou se será gerado localmente (bit = '0'), o que significa que o bloco operará de forma independente.

- **4 bits:** Todos os bits de `carry_in_enable` são '0'. Os 8 blocos operam de forma totalmente independente.
- **8 bits:** Bits alternados (1, 3, 5, 7) são '1', conectando pares de blocos para formar 4 unidades de 8 bits.
- **16 bits:** Blocos agrupados em dois conjuntos de 4 módulos, com os bits correspondentes ativados para formar 2 unidades de 16 bits.
- **32 bits:** Todos os bits de `carry_in_enable` são '1', formando uma cadeia completa de carry entre os 8 módulos, resultando em uma única operação de 32 bits.

2.2.3 Operação de Cada ALU

Cada ALU4bits recebe dois vetores de 4 bits, um seletor (`mode_i`) e dois sinais adicionais:

- `carry_in_enable`: indica se o bloco está conectado à cadeia de carry;
- `carry`: valor real de carry-in recebido.

Dentro da ALU:

- O operando `B_i` é invertido (bit a bit) se a operação for subtração.
- O valor de `Cin` é:
 - 0: se a soma for sem carry;
 - 1: se a subtração for sem carry (para realizar o complemento de dois);
- O resultado é produzido por um somador de 4 bits com carry-out, que pode alimentar o próximo bloco se necessário.

3 Código

O somador vetorial foi desenvolvido utilizando a linguagem VHDL. O código está dividido em diferentes submódulos, apresentados nas subseções a seguir. Todo o código também está disponível no repositório do GitHub: <https://github.com/MarcoAGomes/ArqComp/tree/main/AVX>.

3.1 Somador/Subtrator Vetorial AVX

```
1 entity SomadorVetorialAVX is
2   port (
3     A_i: in std_logic_vector(31 downto 0);
4     B_i: in std_logic_vector(31 downto 0);
5     mode_i: in std_logic;
6     vecSize_i: in std_logic_vector(1 downto 0);
7     S_o: out std_logic_vector(31 downto 0));
8 end SomadorVetorialAVX;
9
10 architecture structural of SomadorVetorialAVX is
11   component ALU4bits is
12     port (
13       X: in std_logic_vector(3 downto 0);
14       Y: in std_logic_vector(3 downto 0);
15       seletor: in std_logic;
16       Cin: in std_logic;
17       carry_in_enable: in std_logic;
18       resultado: out std_logic_vector (3 downto 0);
19       Cout: out std_logic);
20   end component;
21
22   signal carry_in_enable: std_logic_vector (7 downto 0);
23   signal carry: std_logic_vector (8 downto 0);
24
25 begin
26   carry_in_enable(0) <= '0';
27   carry(0) <= '0';
28
29   carry_in_enable(1) <= vecSize_i(1) OR vecSize_i(0);
30   carry_in_enable(3) <= carry_in_enable(1);
31   carry_in_enable(5) <= carry_in_enable(3);
32   carry_in_enable(7) <= carry_in_enable(5);
33
34   carry_in_enable(2) <= vecSize_i(1);
35   carry_in_enable(6) <= carry_in_enable(2);
36
37   carry_in_enable(4) <= vecSize_i(1) AND vecSize_i(0);
```

```

38
39  alu_gen: for i in 0 to 7 generate
40      alu_inst: ALU4bits port map(
41          A_i(i*4+3 downto i*4),
42          B_i(i*4+3 downto i*4),
43          mode_i,
44          carry(i),
45          carry_in_enable(i),
46          S_o(i*4+3 downto i*4),
47          carry(i+1));
48  end generate alu_gen;
49 end structural;

```

3.2 4 bits ALU para soma/subtração com carry chain controlado

```

1  entity ALU4bits is
2      port (
3          X: in std_logic_vector (3 downto 0);
4          Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
5          seletor: in std_logic;
6          Cin: in std_logic;
7          carry_in_enable: in std_logic;
8          resultado: out std_logic_vector (3 downto 0);
9          Cout: out std_logic);
10 end ALU4bits;
11
12 architecture structural of ALU4bits is
13     component Somador4Bit is
14         port (
15             X: in std_logic_vector (3 downto 0);
16             Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
17             Cin: in std_logic;
18             S: out std_logic_vector (3 downto 0);
19             Cout: out std_logic);
20     end component;
21     component MUX21_4Bits is
22         port (
23             X: in std_logic_vector (3 downto 0);
24             Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
25             seletor: in std_logic;
26             saida: out std_logic_vector (3 downto 0));
27     end component;
28     signal operando_2: std_logic_vector (3 downto 0);
29     signal cin_somador: std_logic;
30
31 begin

```

```

32 MUX_21: MUX21_4Bits port map(Y, NOT Y, seletor, operando_2);
33
34 cin_somador <= (NOT (carry_in_enable) AND seletor) OR (carry_in_enable
    AND Cin);
35
36 ALU_4BIT: Somador4Bit port map (X, operando_2, cin_somador, resultado,
    Cout);
37 end structural;

```

3.3 Somador de 4 bits com carry in/out

```

1 entity Somador4Bit is
2   port (
3     X: in std_logic_vector (3 downto 0);
4     Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
5     Cin: in std_logic;
6     S: out std_logic_vector (3 downto 0);
7     Cout: out std_logic);
8 end Somador4Bit;
9
10 architecture structural of Somador4Bit is
11   component FullAdder1bit is
12     port (
13       A: in std_logic;
14       B: in std_logic;
15       Cin: in std_logic;
16       S: out std_logic;
17       Cout: out std_logic);
18   end component;
19
20   signal c1: std_logic;
21   signal c2: std_logic;
22   signal c3: std_logic;
23 begin
24   fa1: FullAdder1bit port map (X(0), Y(0), Cin, S(0), c1);
25   fa2: FullAdder1bit port map (X(1), Y(1), c1, S(1), c2);
26   fa3: FullAdder1bit port map (X(2), Y(2), c2, S(2), c3);
27   fa4: FullAdder1bit port map (X(3), Y(3), c3, S(3), Cout);
28 end structural;

```

3.4 Multiplexador 2:1 de 4 bits

```

1 entity MUX21_4Bits is
2   port (
3     X: in std_logic_vector (3 downto 0);

```



```

4      Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
5      seletor: in std_logic;
6      saida: out std_logic_vector (3 downto 0));
7 end MUX21_4Bits;
8
9 architecture behavioral of MUX21_4Bits is
10 begin
11     saida <= (X AND NOT (seletor & seletor & seletor & seletor)) OR
12             (Y AND (seletor & seletor & seletor & seletor));
13 end behavioral;

```

3.5 Somador completo de 1 bit

```

1 entity FullAdder1bit is
2     port (
3         A: in std_logic;
4         B: in std_logic;
5         Cin: in std_logic;
6         S: out std_logic;
7         Cout: out std_logic);
8 end FullAdder1bit;
9
10 architecture dataflow of FullAdder1bit is
11 begin
12     S <= A XOR B XOR Cin;
13     Cout <= (A AND B) OR (B AND Cin) OR (A AND Cin);
14 end dataflow;

```

4 Resultados

Nesta seção, são apresentados os principais resultados obtidos a partir das simulações realizadas no software *Digital*. As simulações foram conduzidas para diferentes larguras de vetor (4, 8, 16 e 32 bits), avaliando o funcionamento do somador/subtrator vetorial tanto para operações de soma quanto de subtração.

4.1 Operações com Vetores de 4 bits

4.1.1 Soma

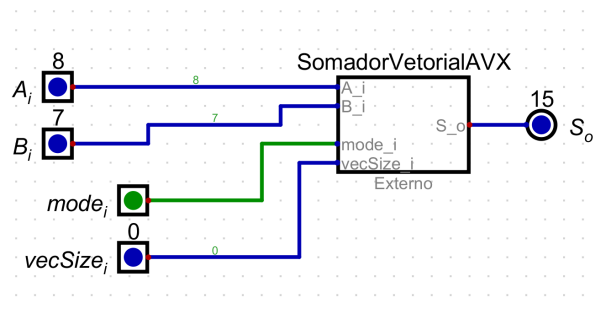


Figura 1: Somador de 4 bits. Operandos 1000_2 e 111_s . Resultado = 1111_2

4.1.2 Subtração

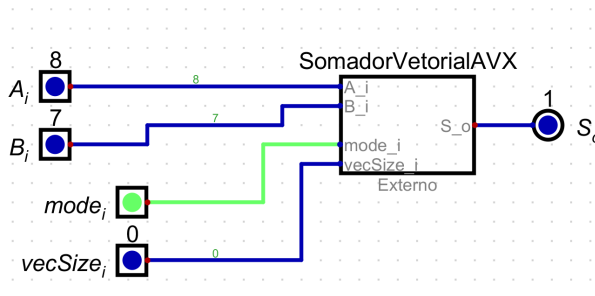


Figura 2: Subtrator de 4 bits. Operandos 1000_2 e 111_s . Resultado = 01_2

4.2 Operações com Vetores de 8 bits

4.2.1 Soma

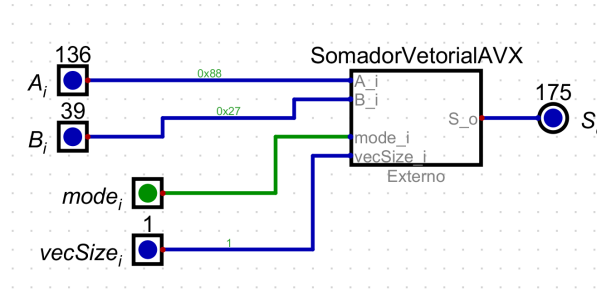


Figura 3: Somador de 8 bits. Operandos 10001000_2 e 100111_s . Resultado = 10101111_2

4.2.2 Subtração

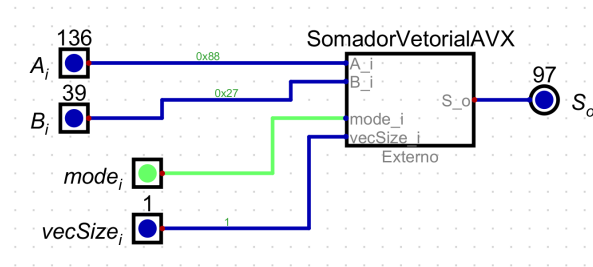


Figura 4: Subtrator de 8 bits. Operandos 10001000_2 e 100111_s . Resultado = 1100001_2

4.3 Operações com Vetores de 16 bits

4.3.1 Soma

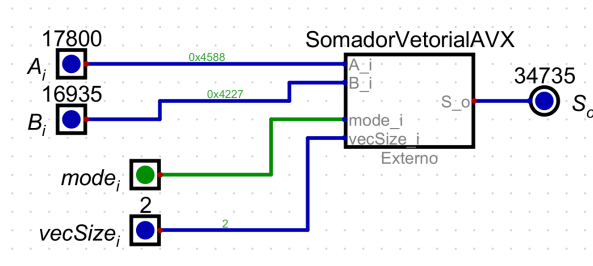


Figura 5: Somador de 16 bits. Operandos 100010110001000_2 e 100001000100111_s . Resultado = 1000011110101111_2

4.3.2 Subtração

 


Figura 6: Subtrator de 16 bits. Operandos 100010110001000_2 e 100001000100111_s . Resultado = 1101100001_2

4.4 Operações com Vetores de 32 bits

4.4.1 Soma

 


Figura 7: Somador de 32 bits. Operandos $1000000000000000000010110001000_2$ e $10000000000000000001000100111_s$. Resultado = $1000010000000000000011110101111_2$

4.4.2 Subtração

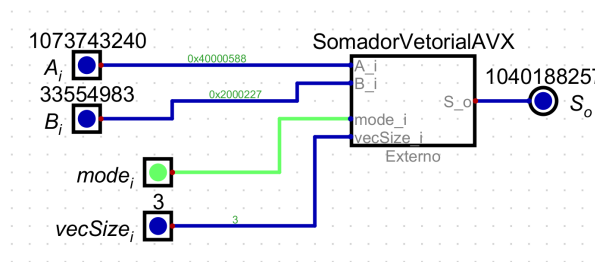


Figura 8: Subtrator de 32 bits. Operandos $1000000000000000000010110001000_2$ e $10000000000000000001000100111_s$. Resultado = $111110000000000000001101100001_2$

5 Referências

[1] Patterson, D. A., Hennessy, J. L.. – ”Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface”